

Gabriel Emerson
Section 001

- 1.) Write the truth table for 2 input NAND Gates with input A, B and output Z.

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 2.) Use a KMAP to write SOP for given truth table.

		BC			
		00	01	10	11
A	0	1	0	0	0
	1	1	0	1	1

$$\Rightarrow (\overline{B}\overline{C}) + (AB)$$