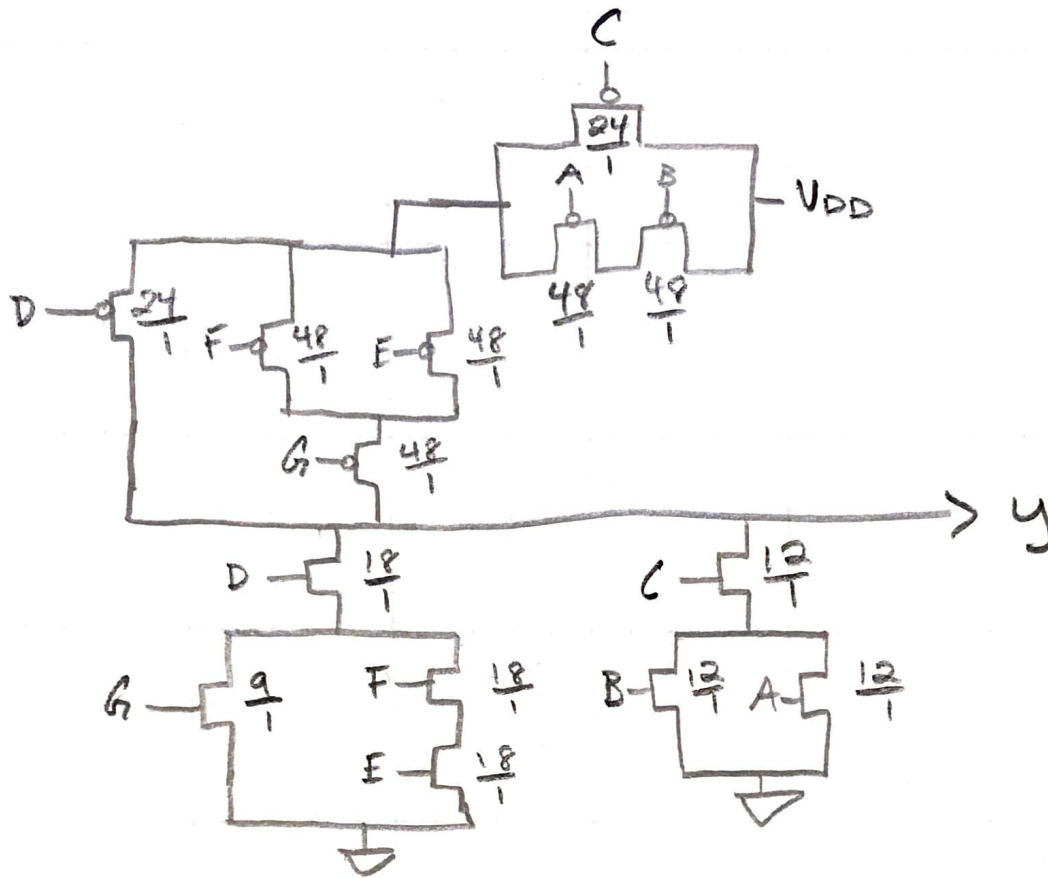


1.) $y = \overline{(G+FE)D + C(B+A)}$ $\frac{W}{L}_n = \frac{3}{1}$ $\frac{W}{L}_p = \frac{6}{1}$



2.) NMOS: $F \parallel E = \frac{18}{1} + \frac{18}{1} = \frac{9}{1}$, $F/E \parallel G = \frac{9}{1} + \frac{9}{1} = \frac{18}{1}$
 $[D \parallel (F/E \parallel G)] = \frac{18}{1} + \frac{18}{1} = \frac{9}{1}$ $B \parallel A = \frac{12}{1} + \frac{12}{1} = \frac{24}{1}$

$[D \parallel (F/E \parallel G)] \parallel [(B \parallel A) \parallel C]$
 $= \frac{9}{1} + \frac{8}{1} = \boxed{\frac{17}{1}}$

$(B \parallel A) \parallel C = \frac{24}{1} + \frac{12}{1} = \frac{8}{1}$


PMOS: $F \parallel E = \frac{48}{1} + \frac{48}{1} = \frac{96}{1}$ $(F \parallel E) \parallel G = \frac{96}{1} + \frac{48}{1} = \frac{96}{3} = \frac{32}{1}$

$D \parallel [(F \parallel E) \parallel G] = \frac{32}{1} + \frac{24}{1} = \frac{56}{1}$ $A \parallel B = \frac{48}{1} + \frac{48}{1} = \frac{24}{1}$

$(A \parallel B) \parallel C = \frac{24}{1} + \frac{24}{1} = \frac{48}{1}$

$[(A \parallel B) \parallel C] \parallel [D \parallel [(F \parallel E) \parallel G]] = \frac{48}{1} + \frac{56}{1} = \boxed{\frac{25.846}{1}}$

7.73 a.)

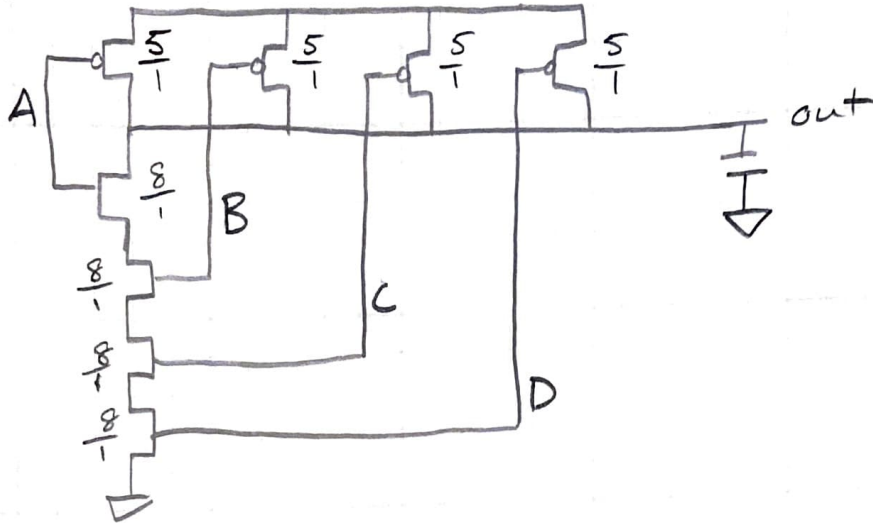


$$\frac{W}{L}_{nmos} = 4 \left(\frac{W}{L} \right)_{ref} = 4 \left(\frac{2}{1} \right) = \frac{8}{1} nmos$$

$$\frac{W}{L}_{pmos} = \frac{5}{1} pmos$$

$$b.) \tau_{pHL} = \tau_{PHL} \rightarrow \frac{0.63}{KP \left(\frac{5}{1} \right)} = \frac{0.63}{KP \left(\frac{W}{L} \right)_{nmos}}$$



$$\tau_{PHL} = \frac{0.63}{KP \left(\frac{W}{L} \right)_{nmos}} \quad \frac{W}{L}_{nmos} = 3 \left(\frac{8}{1} \right) = \frac{24}{1}$$
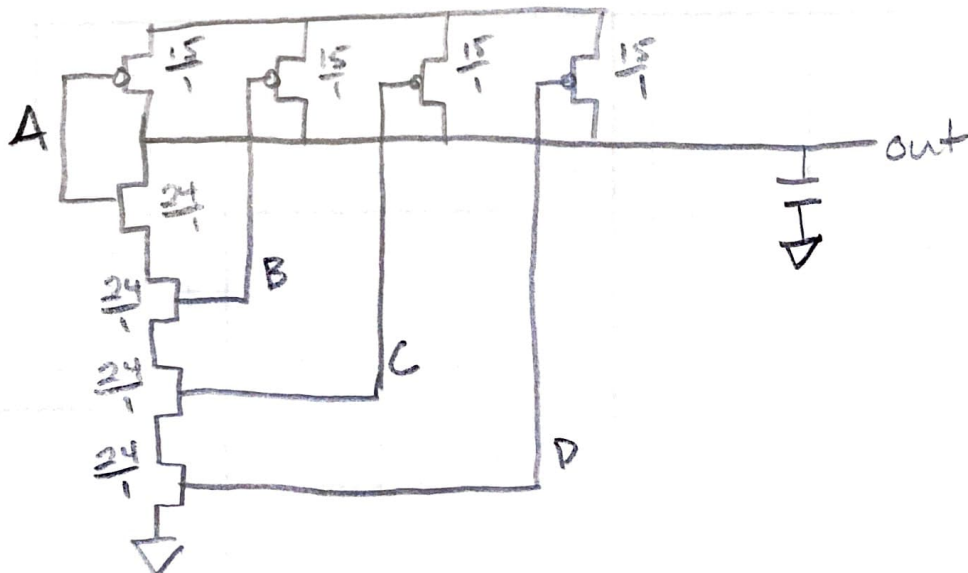
$$\tau_{PHL} = \frac{0.63}{KP \left(\frac{5}{1} \right)} \quad \frac{W}{L}_{pmos} = 3 \left(\frac{5}{1} \right) = \frac{15}{1}$$



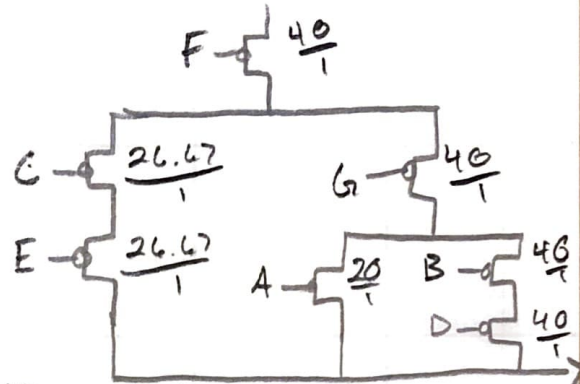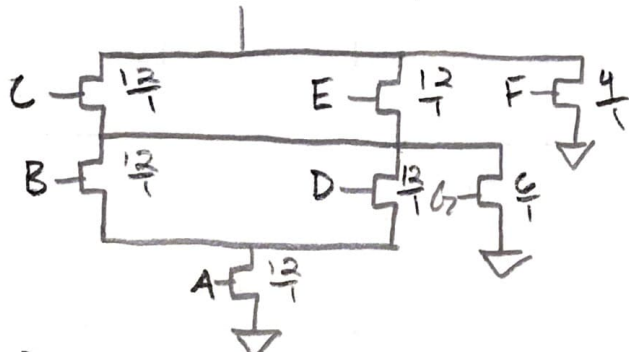7.85 a.) $y = [A(B+D)+G](C+E)+F$

b.) $N_{mos} = 2(\frac{2}{1}) = \frac{4}{1}$ $P_{mos} = 2(\frac{5}{1}) = \frac{10}{1}$





c.) $B+D = \frac{24}{1}$ $(B+D)+A = \frac{24}{1} + \frac{12}{1} = \frac{36}{1}$ $[(B+D)+A]+G = \frac{14}{1}$

$n_{mos} \quad C+E = \frac{12}{1} + \frac{12}{1} = \frac{24}{1}$ $(C+E) + \frac{14}{1} = \frac{38.4}{1}$ $\frac{38.4}{1} + F = \frac{12.8}{1}$

$p_{mos} \quad C+E = \frac{13.4}{1}$ $B+D = \frac{20}{1}$ $A+B/D = \frac{20}{1} + \frac{20}{1} = \frac{40}{1}$

$C/E + G/A/B/D = \frac{13.4}{1} + \frac{20}{1} = \frac{33.4}{1} + \frac{40}{1} = \frac{18.2}{1}$

7.86 a.) $y = EF + CD + AB$

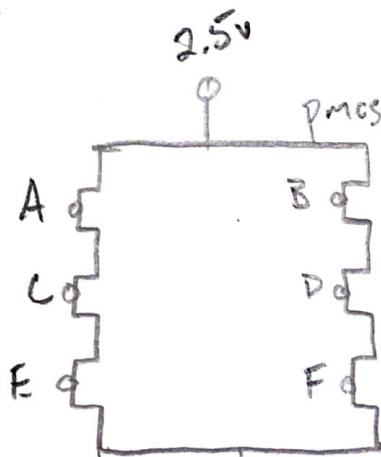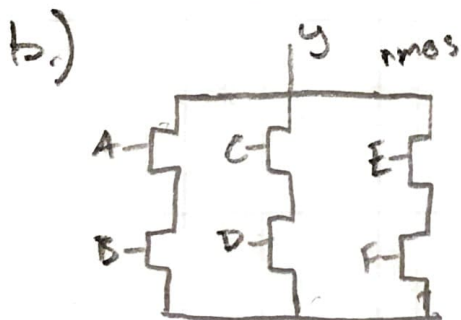


cd.) $N_{mos}: AB \rightarrow \frac{4}{1} + \frac{4}{1} = \frac{8}{1} = CD = EF$

$ABCD = \frac{8}{1} + \frac{8}{1} + \frac{8}{1} = \frac{24}{1}$ n_{mos}

$p_{mos}: ABC + DEF = \frac{15}{1} + \frac{15}{1} + \frac{15}{1} = \frac{45}{1}$

$ABCDEF = \frac{45}{1} + \frac{45}{1} = \frac{90}{1}$ p_{mos}

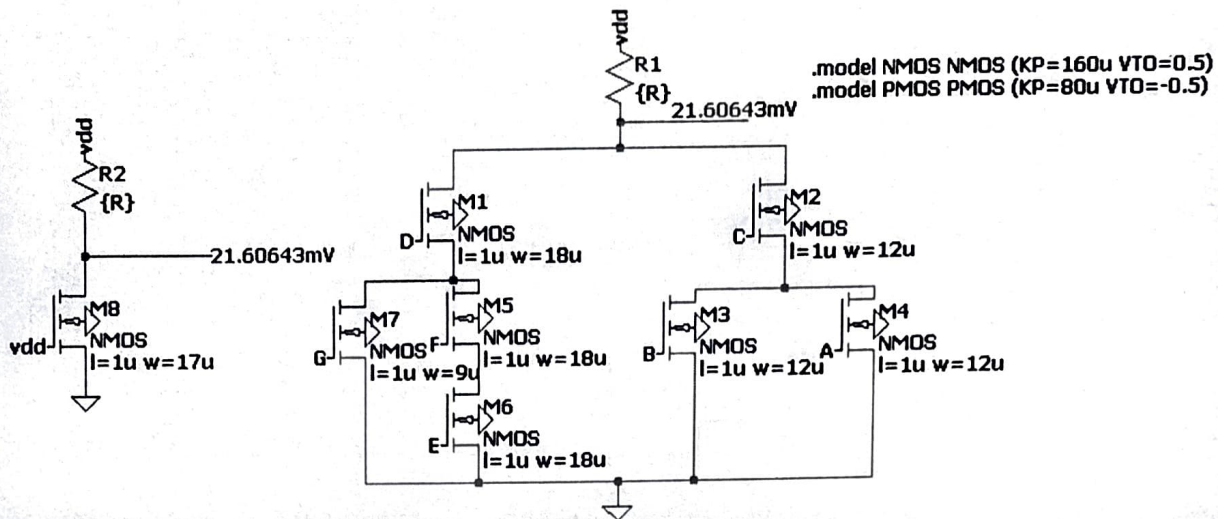
v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8
 $\{vdd\}$ $\{VA\}$ $\{VB\}$ $\{VC\}$ $\{VD\}$ $\{VE\}$ $\{VF\}$ $\{VG\}$
 .param R=20k vdd=3.3 VA=3.3 VB=3.3 VC=3.3 VD=3.3 VE=3.3 VF=3.3 VG=3.3
 .op



① Best Case


② The rest are input combinations

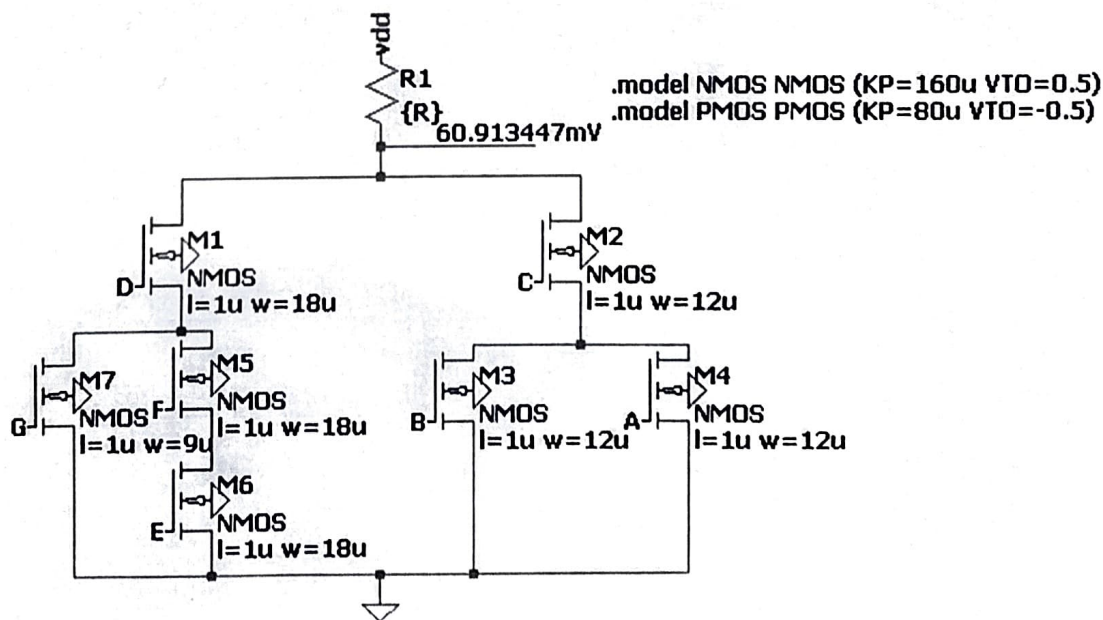v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7 v_8
 $\{vdd\}$ $\{VA\}$ $\{VB\}$ $\{VC\}$ $\{VD\}$ $\{VE\}$ $\{VF\}$ $\{VG\}$
 .param R=20k vdd=3.3 VA=0 VB=0 VC=0 VD=3.3 VE=3.3 VF=3.3 VG=0
 .op




v_{dd} V1 {vdd}
 V2 {VA}
 V3 {VB}
 V4 {VC}
 V5 {VD}
 V6 {VE}
 V7 {VF}
 V8 {VG}


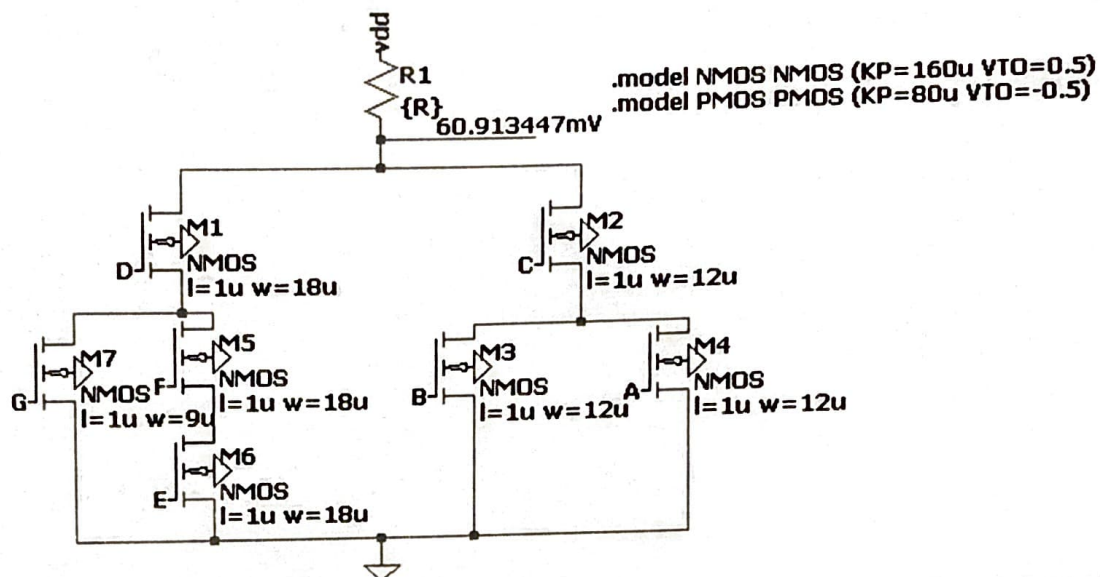
.param R=20k vdd=3.3 VA=0 VB=0 VC=0 VD=3.3 VE=0 VF=0 VG=3.3
 .op



v_{dd} V1 {vdd}
 V2 {VA}
 V3 {VB}
 V4 {VC}
 V5 {VD}
 V6 {VE}
 V7 {VF}
 V8 {VG}

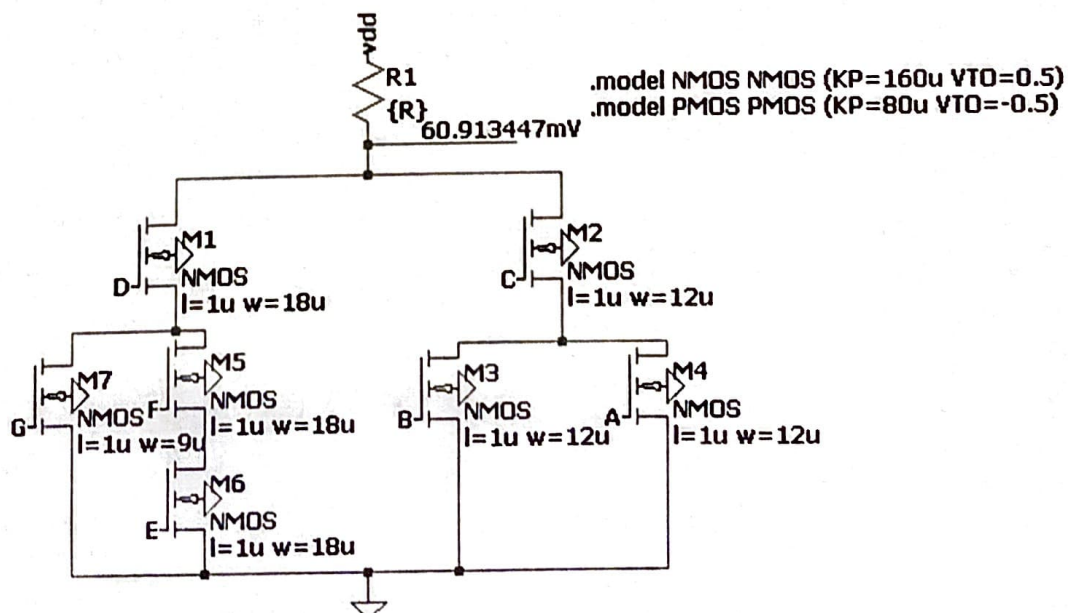
.param R=20k vdd=3.3 VA=0 VB=3.3 VC=3.3 VD=0 VE=0 VF=0 VG=0
 .op



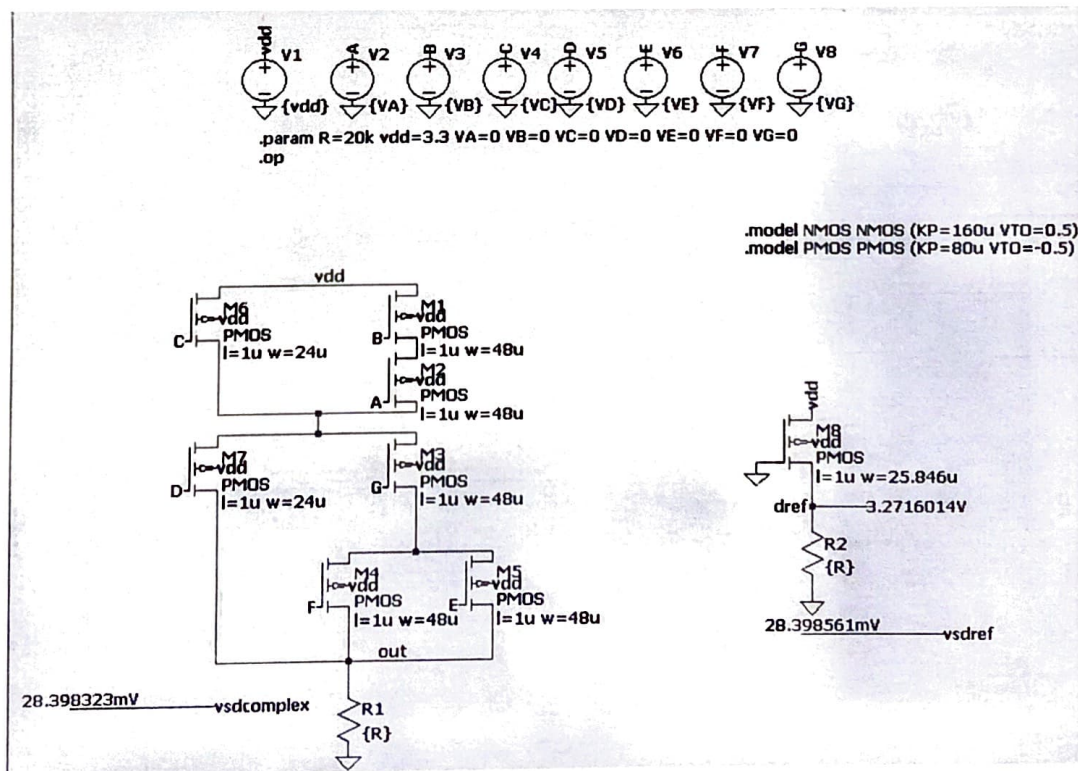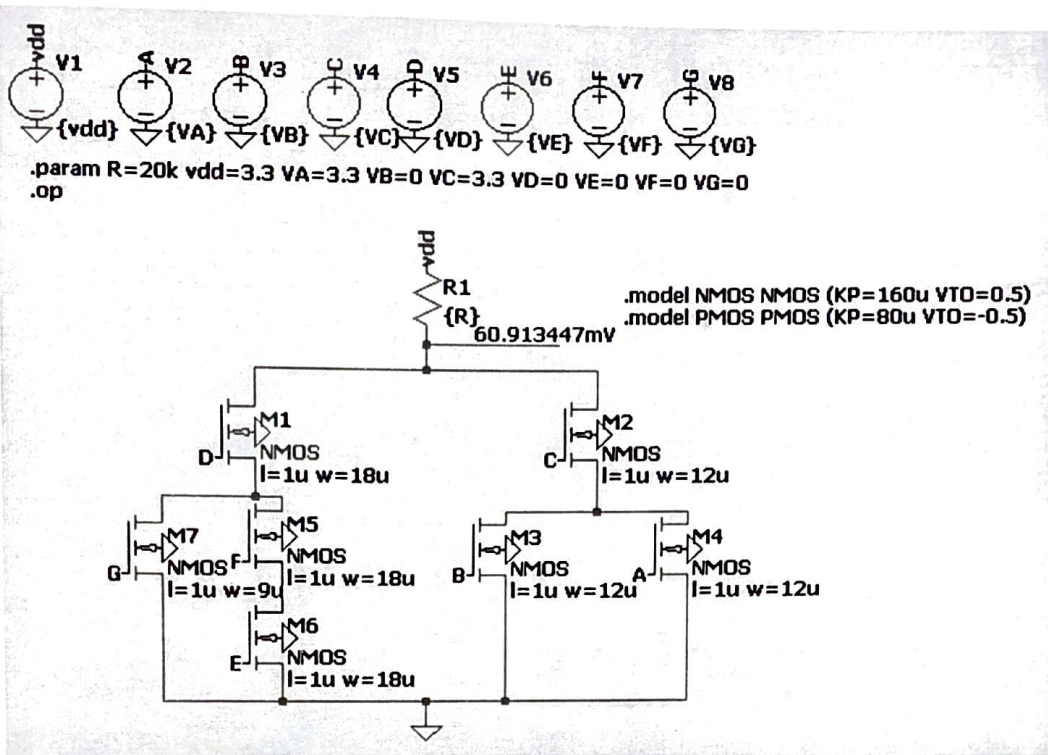


v_{dd} V1
 $\{v_{dd}\}$
 $\{VA\}$ V2
 $\{VB\}$ V3
 $\{VC\}$ V4
 $\{VD\}$ V5
 $\{VE\}$ V6
 $\{VF\}$ V7
 $\{VG\}$ V8
 .param R=20k vdd=3.3 VA=0 VB=0 VC=3.3 VD=3.3 VE=3.3 VF=0 VG=0
 .op

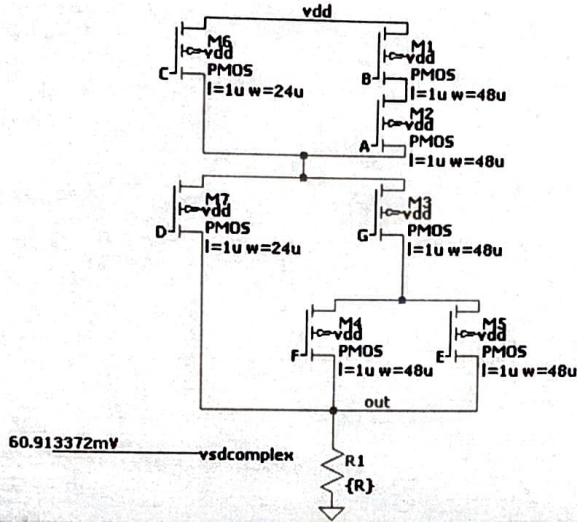
.model NMOS NMOS (KP=160u VTO=0.5)
 .model PMOS PMOS (KP=80u VTO=-0.5)



v_{dd} V1
 $\{v_{dd}\}$
 $\{VA\}$ V2
 $\{VB\}$ V3
 $\{VC\}$ V4
 $\{VD\}$ V5
 $\{VE\}$ V6
 $\{VF\}$ V7
 $\{VG\}$ V8
 .param R=20k vdd=3.3 VA=0 VB=0 VC=3.3 VD=3.3 VE=0 VF=3.3 VG=0
 .op

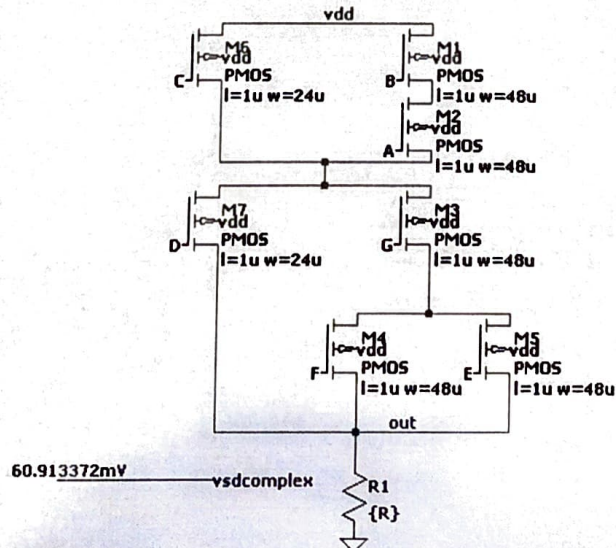.model NMOS NMOS (KP=160u VTO=0.5)
 .model PMOS PMOS (KP=80u VTO=-0.5)



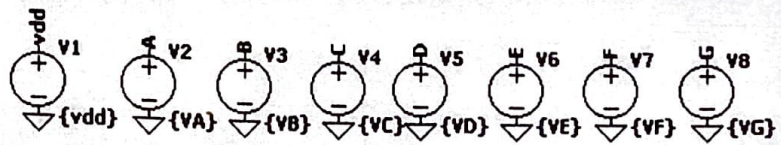

```
.param R=20k vdd=3.3 VA=3.3 VB=3.3 VC=0 VD=0 VE=3.3 VF=3.3 VG=3.3
.op
```

```
.model NMOS NMOS (KP=160u VTO=0.5)
.model PMOS PMOS (KP=80u VTO=-0.5)
```

