

$$1.) K_n = 100 \frac{\mu A}{V^2} \quad K_p = 40 \frac{\mu A}{V^2} \quad V_{TN} = 0.6V \quad V_{TP} = -0.6V$$

$$C_L = 40pF \quad C_0 = 50fF = 0.05pF$$

$$N = \ln(C_L/C_0) = \ln(40/0.05) = 6.68461$$

N must be 6 or 7

$N = 6$ since we round down

$$B = (40/0.05)^{1/6} = 3.04683 \approx 3.05$$

Size 7: $N = 7$

$$B = 2.5985$$

Each inverter $\approx 1, 2.5985, 6.75, 17.54, 45.59, 118.47, 307.85$

Each is $\approx 2.5985 \tau_0$

$$\text{Total delay} = 7(2.5985) = 18.189$$

Relative sizes are: 1, 3.05, 9.30, 28.37, 86.54, 263.94

Each inverter has delay $\approx 3.05 \tau_0$

$$\text{Total delay} = 6(3.05) = 18.3ns$$

$N = 7$ has lower buffer time

$$2.) C_0 = 20fF = 0.02pF$$

$$C_L = 80pF$$

$$N = 8.29405 \approx 8$$

$$N = 9$$

$$B = (80/0.02)^{1/8} = 2.82$$

$$B = (80/0.02)^{1/9} = 2.51$$

Relative sizes: 1, 2.82, 7.95, 22.43, 63.24, 178.34, 502.92, 1418.22

Relative sizes: 1, 2.51, 6.3, 15.81, 39.69, 99.63, 250.06, 627.65, 1575.4

Each delay is $2.51 \tau_0$

Each has delay $2.82 \tau_0$

$$\text{Total delay} = 8(2.82) = 22.56ns$$

$$\text{Total delay} = 9(2.51) = 22.59ns$$

$N = 8$ has lower total delay